

# 实验 3 简单模型机实验

## 一、实验目的：

- 1. 掌握专用通路单周期 MIPS CPU 的基本原理；
- 2. 掌握构建 MIPS CPU 完整数据通路的过程；
- 3. 掌握硬布线控制器设计的基本原理和方法；
- 4. 熟练掌握复杂数字电路的功能测试和调试方法。

## 二、实验内容：

### 1.模型机的指令集

模型机的指令集是表 3-1 列出的 8 条 MIPS32 指令。

(1) 分析每条指令的功能、指令格式以及寻址方式，并填写表 3-1。

表 3-1 模型机指令

编号	MIPS32 指令	RTL 功能描述	指令格式	寻址方式特点
1	Slt rd,rs,rt			
2	Add rd,rs,rt			
3	Sub rd,rs,rt			
4	Lw rt,imm(rs)			
5	Sw rt,imm(rs)			
6	Ori rt,rs,imm			
7	Beq rs,rt,imm			
8	Jal JumpAddr			

(2) 根据模型机的数据通路画出每条指令的指令控制流程。

## 2.模型机的各功能部件（控制器除外）

### （1）PC 更新部件和译码器部件

给了简化模型机的设计，图3-1和图3-2分别给出了PC更新部件NPC和指令译码器部件ID的端口信号。

#### ①NPC部件（需要设计实现）

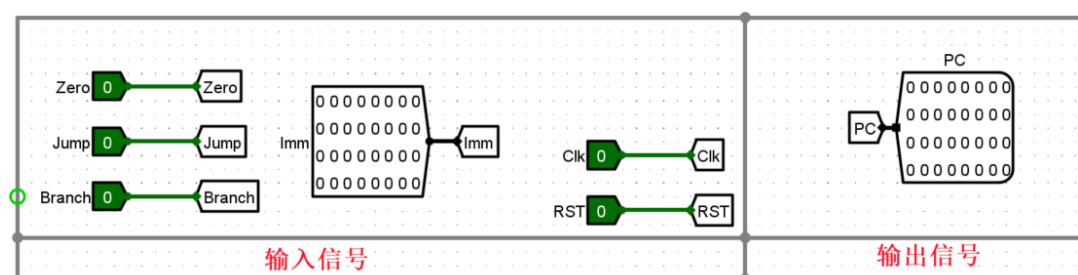


图 3-1NPC 部件的端口信号

#### ②ID部件（需要设计实现）

 


图 3-2ID 部件的端口信号

### （2）存储器和数据存储器

指令存储器 IM: 1K\*32 位的 ROM

数据存储器 DM: 1K\*32 位的 RAM

控制 信号 指令	输入信号			输出信号						

Slt									
Add									
Sub									
Lw									
Sw									
Ori									
beq									
Jal									

为了便于调试，建议增加复位按钮，用于复位存储器中的数据。根据指令格式将汇编程序转换为机器代码表示，并写入指令存储器中，启动程序执行，然后写出执行每条指令后寄存器中保存的值，并验证执行结果的正确性。参照以下累加程序的验证过程，用模型的指令集编写数组排序程序进行正确性验证。

设计中将控制器的设计分为两部分：

### （1）运算控制信号自动生成器

根据指令生成ALU的操作控制信号ALUop

### （2）控制信号发生器

根据指令生成除ALUop之外所有组件的控制信号

提示：如图3-4所示，设计文件中以“◇”开始的5个模块是需要自行设计完善的模块。

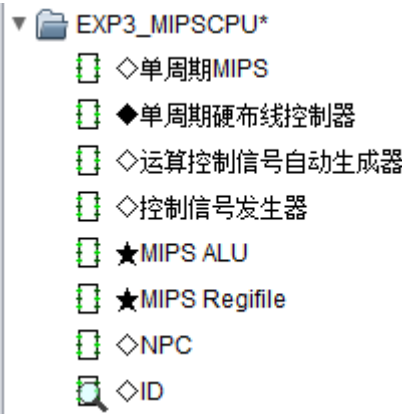


图 3-4 工程中包含的所有功能模块

---

## 5.模型机的功能验证过程

### (1) 用模型机的指令编写验证程序的汇编代码

编写一个计算  $1+2+\dots+n$  的累加和程序，从第 0 单元中读入参数  $n$ ，通过循环累加的算法计算累加和，结果保存到第 4 单元（假定 Logisim 的 RAM 容量为  $64K \times 32b = 256KB$ ，则相当于其中的第 0x0001 单元）。

该程序的汇编代码如下：

```
.data
    n: .word    100
    sum: .word

.text
    lw $3, 0($0)    # 读取主存地址 0$0000 处的 n 到$3
    ori $5, $0, 1    # $5 内容初始化（循环变量 i）为 1
    ori $2, $0, 1    # $2 内容初始化（循环增量）为 1
    add $3, $3, $2    #循环终止值 $3=$3+1
    add $4,$0,$0    # $4 内容初始化（sum）
loop:    add $4, $4, $5    # 将 i 加到$4（累加和）
        add $5,$5,$2    # $5=$5+1
        slt $1,$5,$3    # $5 =n 循环终止
        beq $1,$0,finish
        jal loop        # 无条件跳转到 loop 执行
finish:    sw $4, 4($0)    # 将累加结果保存到 0$0001 单元
end:        jal  end      # 无条件跳转到 end 执行
```

### (2) 将汇编代码转换为机器代码

将编写好的汇编程序读入 MARS 中进行汇编调试，通过仿真执行后，把汇编程序转换成机器代码，写入到一个机器代码文件中。具体步骤如下。

## ①存储模式设置

由于单周期CPU 设计中没有考虑内存管理单元，且指令存储器和数据存储器分离，所有地址为主存物理地址，并且起始地址都是0，因此，为了使测试程序能在MARS中仿真运行，需配置MARS 模拟器中的Memory Configuration。可以将菜单Settings 中的Memory Configuration 选项设置为Compact, Data at Address 0。这样数据段的起始地址就从0 开始，如图3-5所示。

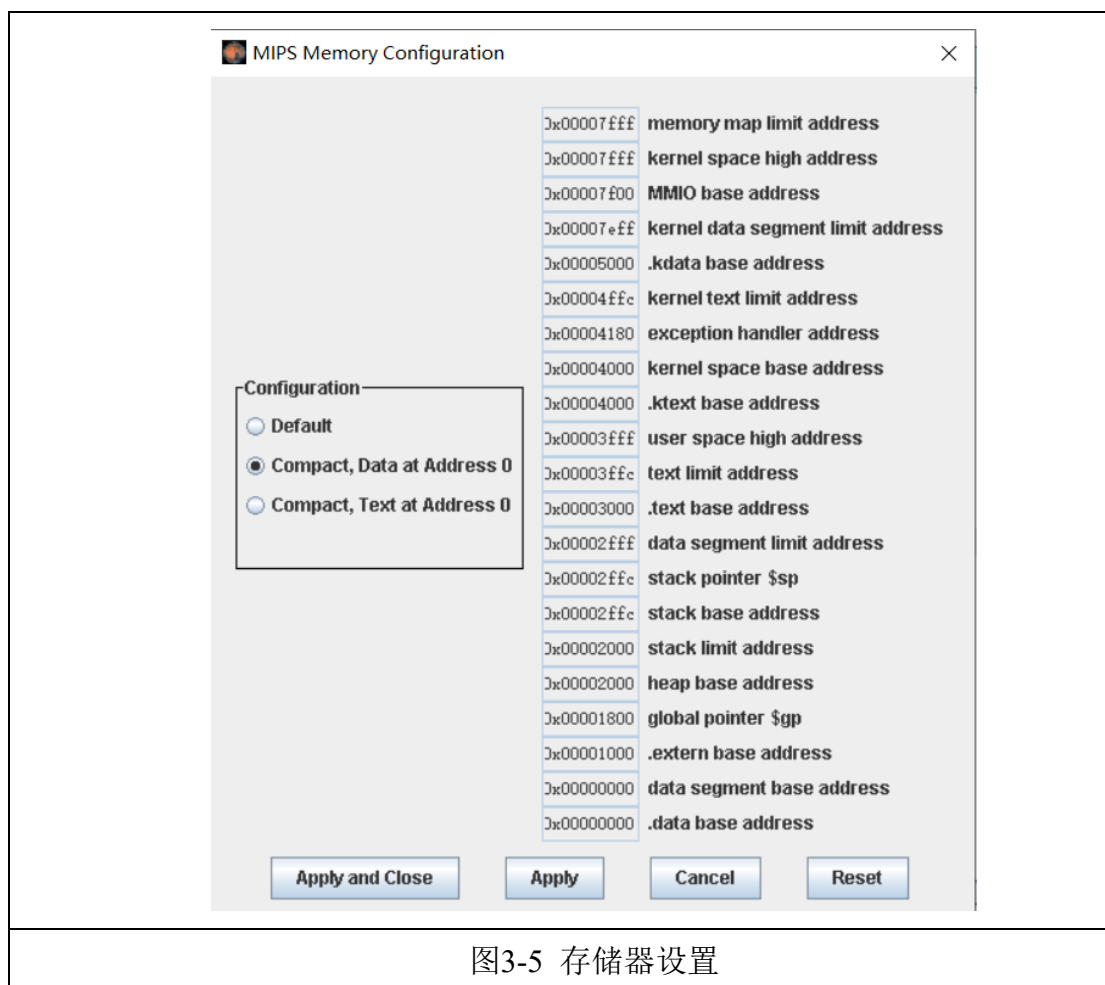


图3-5 存储器设置

## ②仿真执行并生成机器代码

程序仿真过程中的代码、数据以及各寄存器的内容如图 3-6 所示。

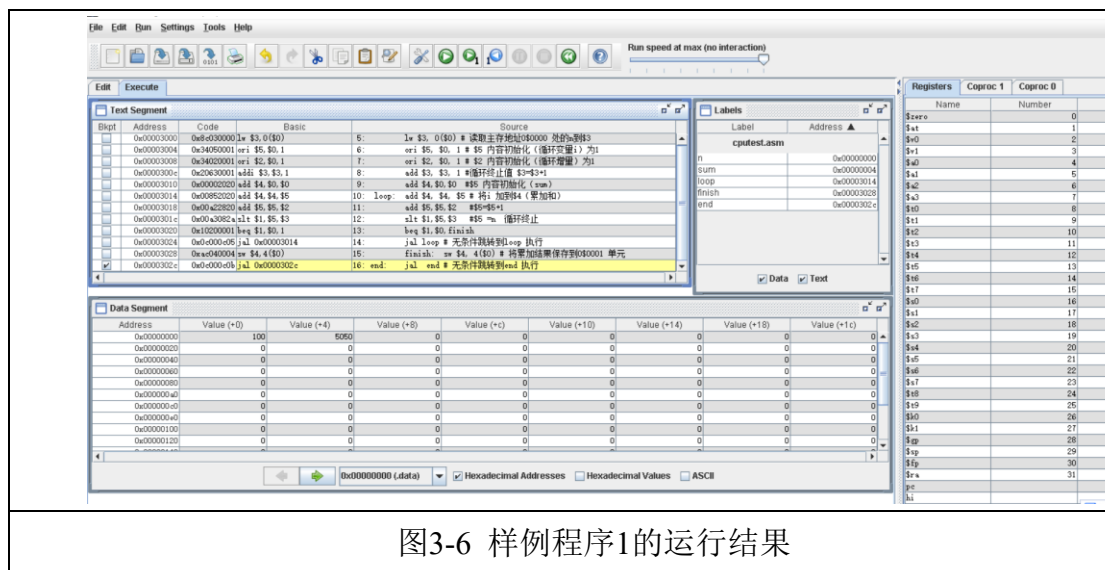


图3-6 样例程序1的运行结果

### ③机器代码导出

在 MARS 中选择 File->Dump Memory 将指令和数据分别如图 3-7 所示的“Hexadecimal Text”格式导出到某个文本文件中后，插入首行内容为 V2.0 raw。这样，可以通过在 Logisim 中选择 Load Image 功能，将导出的文件直接加载到 ROM 组件中。



图3-7 导出代码段机器码

假设将上述图 3-7 中的机器代码导出到文件 test.o 中，则 test.o 中的内容如下：

```
v2.0 raw
8c030000
34050001
34020001
```

20630001

00002020

00852020

00a22820

00a3082a

10200001

0c000c05

ac040004

0c000c0b

### (3) .将代码和数据分别写入 IM 和 DM 并启动执行

将上述导出的二进制机器编码文件分别装入 Logisim 的 IM 和 DM 后,启动执行, 主要包含以下步骤:

#### ①为指令寄存器加载机器指令

在 Logisim 中, 作为 IM 的 ROM 模块(作为指令存储器)上用鼠标右键点击, 选择“加载数据镜像”, 入机器代码文件。如图 3-8 所示。

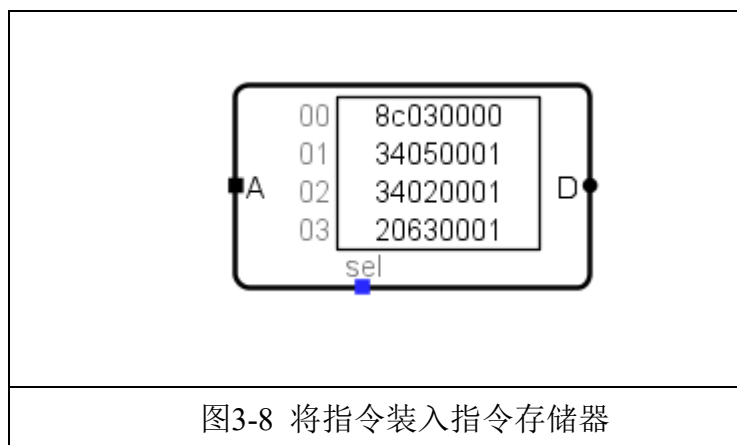


图3-8 将指令装入指令存储器

#### ②在数据存储器 DM 中存储参数 n

在 CPU 电路图中, 选中数据存储器 DM (RAM), 用鼠标右键点击, 选择 Edit Content, 在 0x0000 位置处, 写入参数值 n (如 0xa)。如图 3-9 所示。



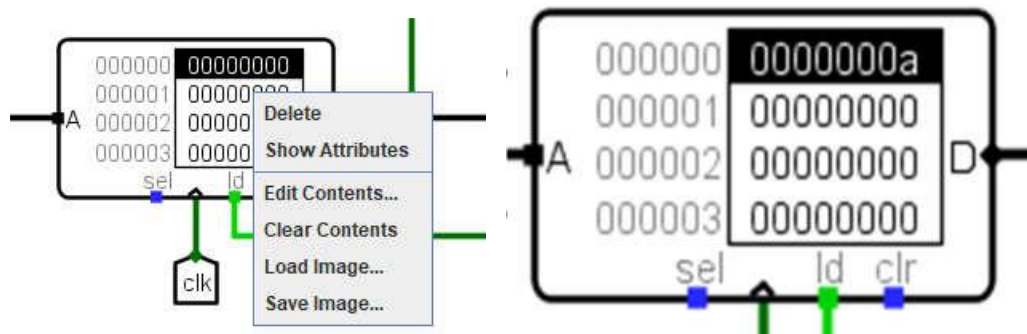


图3-9 初始化数据寄存器

### ③验证样例程序功能

在 Logisim 的仿真菜单下，选择合适的频率，如 1kHz，选中 Ticks Enable，开始自动执行机器代码，程序执行结束后查看数据存储器 DM 中 0x0001 处的结果。如图 3-10 所示。

 


图3-10 查看程序运行结果（0x37）

修改参数n为其他值，并进行验证。

## 6.自己编写 MIPS 程序验证模型机的功能

请利用模型机的 8 条指令编写样例程序：

---

(1) 实现对  $n$  ( $n > 10$ ) 个数组元素的求最大和最小值，并将结果存在数据存储器中。

(2) (选做)实现对  $n$  ( $n > 10$ ) 个数组元素的排序，算法不限。

### 三、思考题

1.如果增加 R 型 `and` 指令和 I 型 `srli` 指令，则需要对单周期处理器进行哪些修改？

2.在计算累加和程序中，参数设置为何值时，运算结果可能不对？为什么？

### 四、实验报告要求

根据本次实验内容的要求，写出实验操作步骤，包括：

(1) 电路原理图；(可打印)；

(2) 电路功能表；

(3) 实验数据记录表，即实验测试时的输入输出对应表，要注意实验数据要对典型和和特异数据进行实验；

(4) 错误现象及原因分析；

(5) 回答思考题。

#### 2. 提交要求

提交纸质实验报告，并将电路图.circ 文件打包以班级为单位统一提交电子稿。